

Hallo Schüler/innen des 8er Technikkurses

Bitte schaut euch die folgenden Arbeitsblätter an und versucht mit Hilfe der Lösungen die einzelnen Vorgänge zu verstehen.

Die Lösungen kommen mit der nächsten Mail.

Nach den Ferien werden wir noch Fragen klären, um möglichst zeitnah die letzte schriftliche Arbeit schreiben zu können.

Denkt bitte dann auch an das Geld (8,50€) für die Bausätze.

Bleibt gesund!!

B. Henneke

Das Ohm'sche Gesetz zeigt den Zusammenhang von Stromstärke, Spannung und Widerstand. Es ist eine Voraussetzung für die Lösung vieler elektrotechnischer Probleme. Das Ohm'sche Gesetz lautet: Der Widerstand ist gleich der Spannung geteilt durch die Stromstärke. Formel: $R = U : I$

1. Eine blaue LED (3 V / 50 mA) soll an einer 9-V-Blockbatterie betrieben werden und mit einem Schalter an- und ausgeschaltet werden können. Was ist hier zu tun? Fertige eine Skizze für die Schaltung an.

2. Welchen elektrischen Widerstand hat eine Glühlampe bei 12 V, wenn eine Stromstärke von 240mA gemessen wird?

3. Berechne die fehlenden Werte:

R	4 Ω			18 Ω	1,2 kΩ		150 kΩ
I	1,2 A	0,2 A	40 mA		0,5 A	40 A	
U		6 V	6 V	3,6 V		3 kV	1 kV

4. Eine Steckdose ist mit nebenstehendem Sicherungsautomat geschützt. Was geschieht, wenn mehrere Elektrogeräte mit einem Widerstand von zusammen 12 Ω an eine Steckdose angeschlossen werden? Begründe deine Aussage.



5. An einem Motor ist noch der Aufdruck „0,85 A“ zu erkennen. Durch eine Messung bei 1,5 V konnte eine Stromstärke von 0,5 A ermittelt werden. Für welche Spannung wurde der Motor gebaut? Hilfe: Der Widerstand des Motors bleibt immer ungefähr gleich.



1. Strom und Spannung

Skizziere das Schaltbild einer Reihenschaltung mit zwei Widerständen. Zeichne die Messgeräte ein, die du benötigst um vorhandene Ströme zu messen.

Skizziere das Schaltbild einer Reihenschaltung mit zwei Widerständen. Zeichne die Messgeräte ein, die du benötigst um vorhandene Spannungen zu messen.

Die Spannungen an einzelnen Bauteilen einer Reihenschaltung nennt man _____


Zusammengenommen ergeben sie die _____

Beim Messen der Stromstärke wird deutlich, dass jeder Teilwiderstand im Stromkreis vom _____
_____ wird.


2. Berechne, was die Messgeräte 1 und 2 anzeigen.

1: _____

2: _____

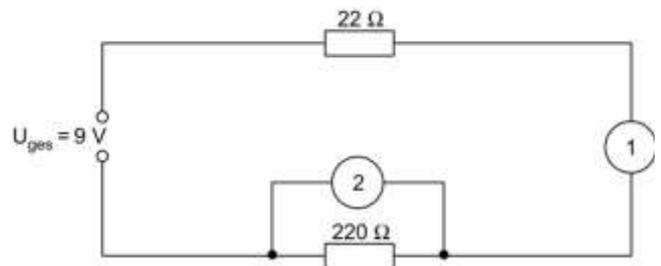

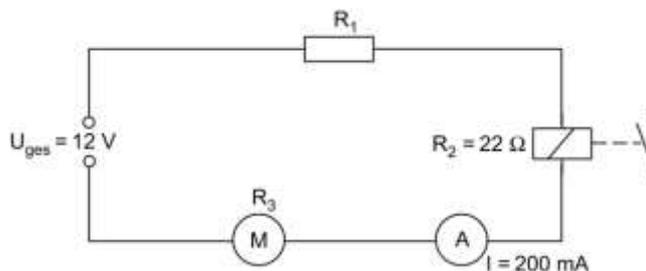3. Berechne alle unbekanntenen Strom-, Spannungs- und Widerstandswerte der Schaltung. Verwende hierbei die vorgegebene Tabelle.



	Widerstand	Relais	Motor	Gesamt
U	2,4V			
R				
I				

Berechnungen:

Wenn komplizierte Schaltungen aufgebaut werden sollen, ist die vorherige Simulation der Funktion der Schaltung am Computer sehr hilfreich.

1. Plane eine einfache Treppenlichtschaltung mit einem Simulationsprogramm wie z. B. Crocodile Physics.

a) Eine Lampe soll an eine 6-V-Spannungsquelle angeschlossen und über einen Schalter ein- und ausgeschaltet werden können.

b) Die Lampe im Treppenhaus soll mit einem Schalter z. B. an der Haustür eingeschaltet und über einen zweiten Schalter an der Wohnungstür ausgeschaltet werden können.

c) Welches Problem ergibt sich bei der Schaltung aus Aufgabe 1b) für eine zweite Person, die das Licht an der Haustür wieder einschalten will, nachdem das Licht an der Wohnungstür ausgeschaltet worden ist?

2. Wie wird eine solche Logikschaltung genannt, bei der sich durch einen Schalter an der Haustür oder einen zweiten Schalter an der Wohnungstür das Licht ein- oder ausschalten lässt?

3. Verändere die Treppenlichtschaltung so, dass das Licht sowohl an der Haustür als auch an der Wohnungstür unabhängig voneinander jeweils über einen Schalter ein- und ausgeschaltet werden kann. Plane und simuliere die Funktion der Schaltung am Computer. Drucke die Schaltung aus und klebe sie auf das Arbeitsblatt. Zeichne dann den Schaltplan deiner Lösung daneben.

4. Wie heißt der Schaltertyp, der für die Schaltung notwendig ist? Wie viele Anschlüsse hat er?

In Mehrfamilienhäusern mit einem gemeinsamen Treppenhaus sind die Wohnungen meist über mehrere Stockwerke verteilt. Jeder Bewohner kann das Treppenlicht an der Haustür und seiner Wohnungstür oder auch im Keller unabhängig voneinander ein- und ausschalten.

1. Plane und simuliere eine Treppenlichtschaltung mit einer Lampe, die an einer 6-V-Spannungsquelle betrieben wird und mit drei Schaltern jeweils unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden kann. Zeichne die Schaltung in die Vorlage ein.

Tipp: Einer der Schalter muss auf Knopfdruck gleich mehrere Leitungen umschalten.

2. Erweitere die Treppenlichtschaltung um einen vierten (fünften) Schalter. Plane zuerst, simuliere dann und zeichne anschließend den Schaltplan in die Vorlage ein.

3. Oft ist beim Einschalten des Lichts im Treppenhaus ein Klicken zu hören. Auf was deutet dieses Klicken hin?

1. Strom und Spannung

Skizziere das Schaltbild einer Parallelschaltung mit zwei Widerständen. Zeichne alle Messgeräte ein, die du benötigst um vorhandene Spannungen zu messen.

Skizziere das Schaltbild einer Parallelschaltung mit zwei Widerständen. Zeichne alle Messgeräte ein, die du benötigst um vorhandene Ströme zu messen.

Die Ströme der einzelnen Stromkreise der Parallelschaltung nennt man _____

Zusammengenommen ergeben diese Ströme _____


Beim Messen der Teilspannungen wird deutlich, dass jeder Teilwiderstand unmittelbar mit der _____

_____ verbunden ist. So sind Gesamtspannung und _____


2. Berechne, was die Messgeräte 1 und 2 anzeigen.

1: _____

2: _____

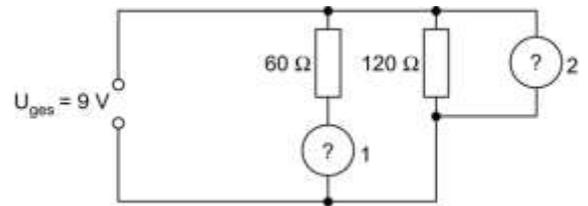

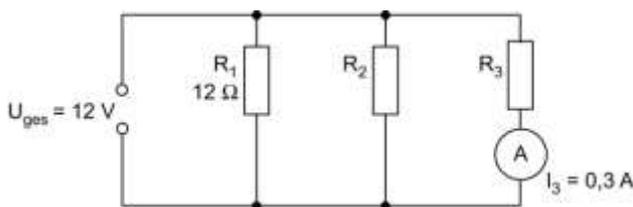3. Berechne alle unbekanntenen Strom-, Spannungs- und Widerstandswerte der Schaltung. Verwende zur Zusammenstellung der Ergebnisse die vorgegebene Tabelle.



	Bauteil 1	Bauteil 2	Bauteil 3	gesamt
U				
R				
I		1,2 A		

Berechnungen:

Treppenlichter werden oft mit einem Taster eingeschaltet und gehen nach einigen Minuten selbstständig wieder aus. Es können Stromkosten eingespart werden, da man nicht vergessen kann, das Licht wieder auszuschalten.



1. Plane und simuliere eine Treppenlichtschaltung. Dabei soll eine Lampe in einem separaten Stromkreis über ein Relais mit einem Schalter ein- und ausgeschaltet werden. Die Schaltung soll an einer 4,5-V- und die Lampe an einer 6-V-Spannungsquelle betrieben werden. Zeichne z. B. mit Crocodile Physics die Schaltung, drucke sie aus und klebe sie hier ein oder zeichne den Schaltplan deiner Lösung.

2. Erweitere die Treppenlichtschaltung aus Aufgabe 1 so, dass die Lampe über einen Taster eingeschaltet wird und erst nach einer gewissen Zeit wieder von alleine ausgeht (Ausschaltverzögerung).

3. Warum sollte parallel zu einem Relais immer eine (umgekehrt gepolte) Schutz- oder Freilaufdiode geschaltet werden?

4. Wie müssen weitere Taster angeschlossen werden, damit das Treppenlicht von mehreren Orten aus eingeschaltet werden kann?

5. Welche Bauteile beeinflussen die Ausschaltzeit des Treppenlichts?


6. Aus welchem Grund werden in der Praxis Treppenlichter über ein Relais geschaltet?

1. Ein $470\text{-}\Omega$ -Widerstand und eine gelbe LED ($U_F = 2,1\text{ V}$) sind in Reihe geschaltet. Berechne den Gesamtwiderstand und die Spannung der Spannungsquelle, wenn $I_{\text{ges}} = 21\text{ mA}$ beträgt. Welchen Widerstandswert hat die LED? Zeichne einen möglichen Schaltplan.

Schaltplan:

Berechnungen:


2. Berechne, was das Messgerät anzeigt.

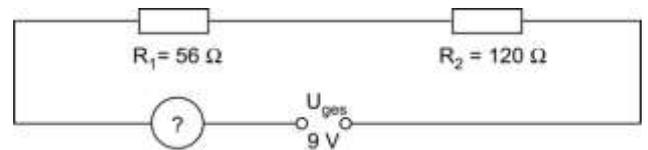

3. Zähle je drei Anwendungen für eine Parallelschaltung bzw. eine Reihenschaltung auf.

	Parallelschaltung	Reihenschaltung
1		
2		
3		

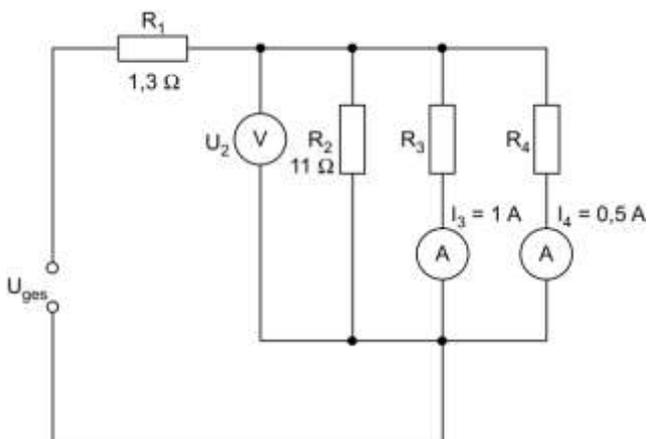4. Wie hoch ist die Gesamtspannung der Schaltung?



$U_{\text{ges}} =$ _____

	R_2	R_3	R_4	parallel gesch.
U	9V			
R				
I				

	R_1	R_{par}	Gesamt
U			
R			
I			